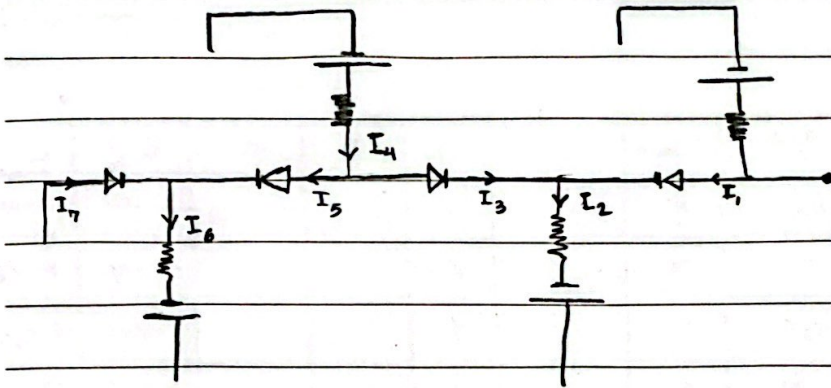


تکلیف سوم

سید عباسی

9933243

① جریان I و ولتاژ V.



$$I_1 = \frac{1}{8} = \frac{1}{8} A$$

$$V_s, I_1 R_4 = \frac{1}{8} \times 8 \text{ k}\Omega = 1 \text{ kV}$$

$$I_2 = \frac{1}{4} = \frac{1}{4} A$$

$$I_3 = I_2 - I_1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8} A$$


$$I_4 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} A$$

$$I_5 = \frac{3}{8} A$$

$$I_6 = \frac{1}{1} = 1 A$$

$$I_7 = \frac{5}{8} A$$

② منحنی معبره

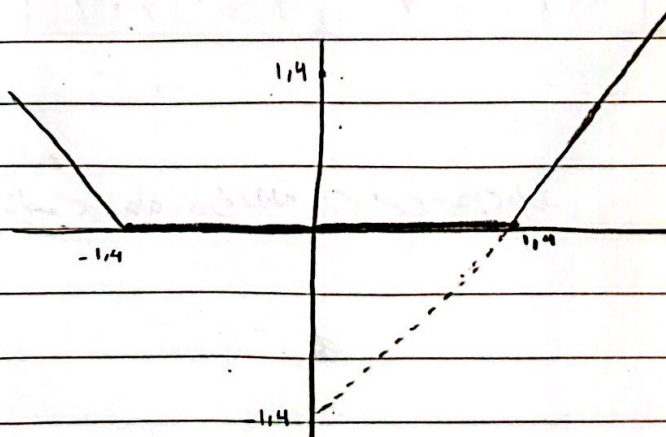

$$v_{out} - v_{in} > -1.4$$

③ نمودار  $V_o$  بر حسب زمان


$$V_i = 1.7 \rightarrow V_o = V_i \times \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 98k\Omega} = \frac{1}{99} \times 1.7 = 0.101V$$

$$V_i = -1.7 \rightarrow V_o = V_i \times \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 1k\Omega} = -1.0 \times \frac{1}{2} = -0.5V$$

$$ms \ 1 > t \gg 0 \rightarrow V_i = 1.7 \Rightarrow V_o \approx 0.101V$$

$$ms \ 2 > t \gg 1 \rightarrow V_i = -1.7 \Rightarrow V_o = -0.5V$$
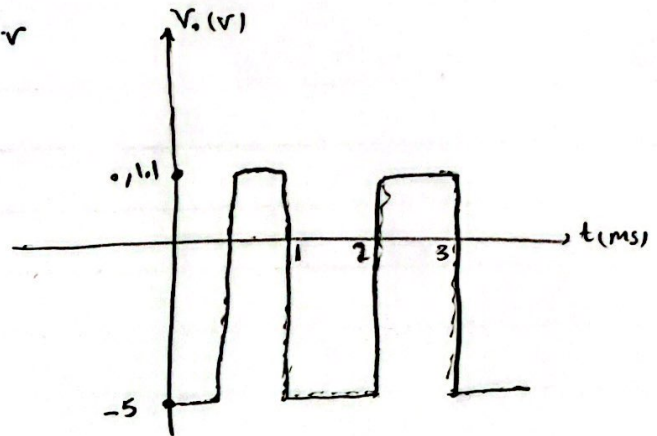
$$ms \ 3 > t \gg 2 \rightarrow V_i = 1.7 \Rightarrow V_o \approx 0.101V$$



④ بر حسب  $V$  رسم کنید

$$1) V < 2V : D_1, D_2 \text{ هر دو قطع} \rightarrow I = 0$$

$$2) V = 2V : D_1 \text{ روشن, } D_2 \text{ قطع} \rightarrow I = \frac{V-2V}{1+1+1} = \frac{2-2}{3} = 0$$

$$3) 2 < V < 3 : D_1 \text{ روشن, } D_2 \text{ قطع} \rightarrow I = \frac{V-2V}{1+1+1} = \frac{V-2}{3}$$

$$4) V = 3V : D_2 \text{ روشن, } D_1 \text{ قطع} \rightarrow I = \frac{V-2}{1+1} = \frac{3-2}{2} = \frac{1}{2} = 0.5A$$

$$5) V > 3 : D_1, D_2 \text{ هر دو روشن} \rightarrow I = \frac{V-2}{1+1} = \frac{V-2}{2}$$


$$V < 2 \rightarrow I = 0$$

$$V = 2 \rightarrow I = 0$$

$$2 < V < 3 \rightarrow I = \frac{V-2}{3}$$

$$V = 3 \rightarrow I = 0.5A$$

$$V > 3 \rightarrow I = \frac{V-2}{2}$$

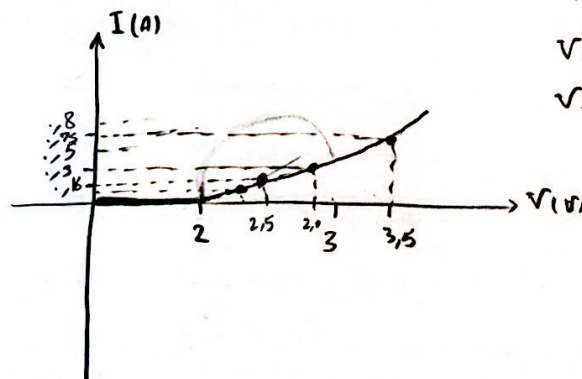

$$V = 2.5 \rightarrow I = 0.16$$

$$V = 3.5 \rightarrow I = 0.75$$

$$V = 2.2 \rightarrow I = 0.06$$

$$V = 2.9 \rightarrow I = 0.35$$