

$$V_B = 10 - I_E \cdot 1k = 9.3 - I_E \quad (الف)$$

$$\beta = 100 \Rightarrow I_B = \frac{I_E}{101}, \quad I_y = \frac{5 - V_B}{20k} = \frac{-4.3 + I_E}{10}$$

$$I_B + I_y = I_x \rightarrow V_B - R_B I_x = -10$$


$$\Rightarrow 9.3 - I_E - 5 \left(\frac{I_E}{101} + \frac{I_E - 4.3}{10} \right) = -10$$

$$\Rightarrow I_E = 13.843 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_E = 10 - 1k \times 13.843 \text{ mA} = -3.843 \text{ V}$$

$$\underline{I_E = 13.843 \text{ mA}} \quad \underline{V_E = -3.843 \text{ V}}$$

$$V_{EC} = 0.2 \Rightarrow V_E = -9.8$$

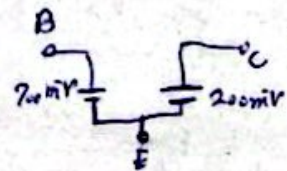


$$\Rightarrow I_E = \frac{10 - (-9.8)}{1k} = 19.8 \text{ mA} \Rightarrow I_B = \frac{19.8 \text{ mA}}{101}$$

$$V_B = V_E - 0.7 = -10.5 \Rightarrow I_y = \frac{5 - (-10.5)}{20k} = \frac{15.5}{20k} = 1.55 \text{ mA}$$

$$V_B + R_B I_x = -10 \rightarrow -10.5 + R_B \left(1.55 + \frac{19.8 \text{ mA}}{101} \right) = -10$$

چون جهت \$I_x\$
عوض می شود
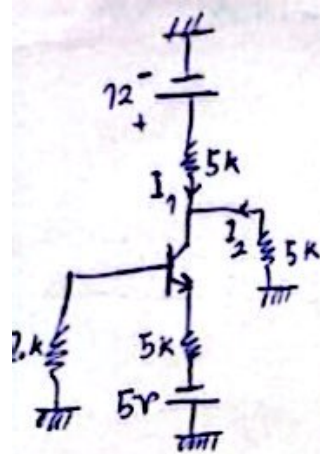
$$\Rightarrow R_B \approx 286.362 \Omega$$




$$V_c = 12 - 5I_c = 5I_c \Rightarrow 12 = 5(I_1 + I_2) \quad -2$$

$$\Rightarrow I_c = 2.4 \text{ mA}$$


$$\Rightarrow I_B = \frac{2.4}{100} \text{ mA} \Rightarrow V_B = 10k \times \frac{2.4}{100} = 0.24 \text{ V}$$

$$V_B - V_{BE} - 5 \times \frac{101}{100} \times 2.4 = -5$$
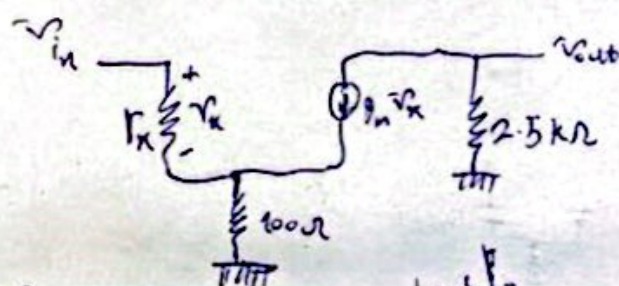
$$V_{BE} = -6.88 \rightarrow \text{تناقض. ترانزیستور روشن نیست}$$



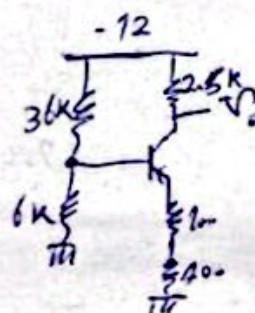۲. بی نهایت یعنی جریان بی کشت و یه توان مصرف نمی کرد




$$V_B = \frac{1}{7} \times 12 \quad \text{با فرض } V_{BE} = 0.7 \text{ و } I_B \text{ ناچیز در } I_c$$

$$V_E = 0.7 - \frac{12}{7} \approx -1.0714 \Rightarrow I_E \approx I_c = \frac{0 - (-1.0714)}{0.5k}$$

$$I_c = 2.028 \text{ mA}$$

$$\theta_m = \frac{I_c}{V_f} = \frac{2.028}{25}$$
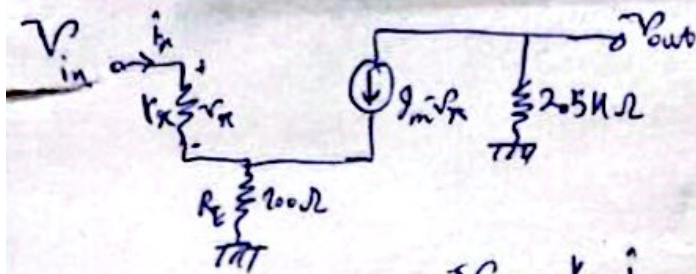
$$r_x = \frac{\beta}{\theta_m} = \frac{100 \times 25}{2.028} = 1232.741 \Omega$$



$$v_{\pi} = r_{\pi} i_{in}$$


$$\frac{V_{in}}{I_{in}} = R_{in}$$

$$i_{in} r_{\pi} + (i_{in} + g_m (r_{\pi} i_{in})) R_E = V_{in}$$


$$i_{in} (r_{\pi} + R_E + g_m r_{\pi} R_E) = V_{in}$$

$$\Rightarrow R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = r_{\pi} + R_E (1 + \beta) = 1232.741 + 10100 = 11332.741 \approx 11.332 K$$
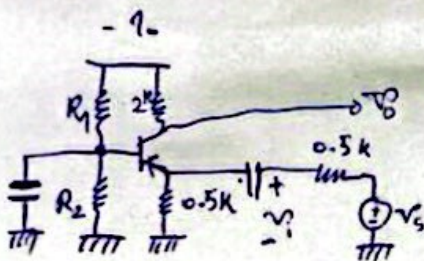
$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_m v_{\pi} \times 2.5k}{v_{\pi} + \left(\frac{v_{\pi}}{r_{\pi}} + g_m v_{\pi}\right) R_E} = \frac{-g_m \times 2.5k}{1 + \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m\right) R_E} \approx -22.059$$



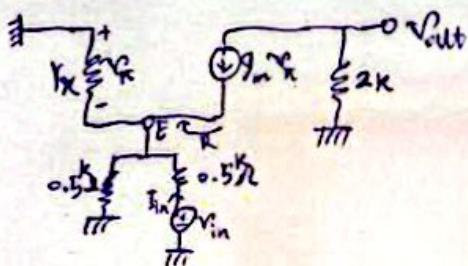4 - نسبت \$R_1\$ و \$R_2\$ را سؤال به ما نداده برای همین نمی توان جریان بایسی را به دست آورد. پارامتری جدولی رویم: ما بی نهایت می توان صرف نظر کرد



$$R_{in} = 0.5k + (R_E \parallel 0.5k)$$

$$R = \frac{1}{g_m + \frac{1}{r_{\pi}}} \Rightarrow R_{in} = 0.5k + \left(\frac{1}{g_m + \frac{1}{r_{\pi}}} \parallel 0.5k\right)$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_m v_{\pi} 2k}{v_{in}}$$

$$V_{in} = V_E + I_{in} \times 0.5k = -V_r + 0.5 I_{in} k \quad (40 \mu S (gm))$$

$$-I_{in} = \frac{V_r}{r_k} + g_m V_r \quad \frac{\frac{1}{g_m + \frac{1}{r_k}}}{\frac{1}{g_m + \frac{1}{r_k}} + 0.5k} I_{in}$$


$$\Rightarrow I_{in} \left(\frac{\frac{1}{g_m + \frac{1}{r_k}}}{\frac{1}{g_m + \frac{1}{r_k}} + 0.5k} - 1 \right) = V_r \left(\frac{1}{r_k} + g_m \right)$$

$$I_{in} = \frac{V_r \left(\frac{1}{r_k} + g_m \right)}{\frac{1}{1 + 0.5k \left(\frac{1}{r_k} + g_m \right)} - 1} \Rightarrow V_{in} = V_r \left(\frac{0.5k \left(\frac{1}{r_k} + g_m \right)}{\frac{1}{1 + 0.5k \left(\frac{1}{r_k} + g_m \right)} - 1} - 1 \right)$$

$$\frac{1}{r_k} = \frac{g_m}{\beta} \Rightarrow V_{in} = V_r \left(\frac{0.5k \times \frac{76}{75} g_m}{\frac{1}{1 + 0.5k \times \frac{76}{75} g_m} - 1} - 1 \right)$$

$$A_v = \frac{g_m V_r 2k}{V_r \left(\frac{0.5k \times \frac{76}{75} g_m}{\frac{1}{1 + 0.5k \times \frac{76}{75} g_m} - 1} - 1 \right)}$$

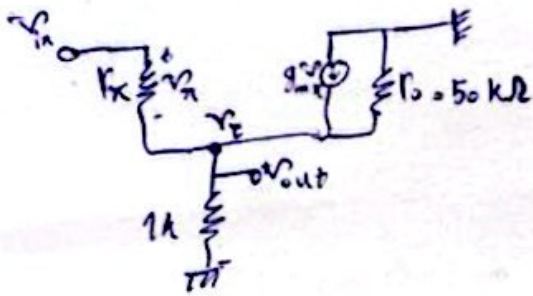~~$$A_v = \frac{2k}{\left(\frac{0.5k \times \frac{76}{75} g_m}{\frac{1}{1 + 0.5k \times \frac{76}{75} g_m} - 1} - 1 \right)}$$~~



$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{(g_m v_k + \frac{v_k}{R_k} + \frac{(0 - v_E)}{R_E}) R_L}{v_{in}}$$

$$v_E = v_{out} \Rightarrow v_{out} = (g_m v_k + \frac{v_k}{R_k} - \frac{v_{out}}{R_E}) R_E$$

$$\Rightarrow v_{out} = \frac{(g_m v_k + \frac{v_k}{R_k}) R_E}{(1 + \frac{R_E}{R_E})}$$

$$v_{in} = v_{out} + v_k = \frac{v_k (g_m R_E + \frac{R_E}{R_k})}{1 + \frac{R_E}{R_E}} + v_k$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{(g_m v_k + \frac{v_k}{R_k}) R_E}{v_k (g_m R_E + \frac{R_E}{R_k} + 1)}$$

$$\frac{1 + \frac{R_E}{R_k}}{v_k (g_m R_E + \frac{R_E}{R_k} + 1)} = \frac{g_m R_E + \frac{R_E}{R_k}}{g_m R_E + \frac{R_E}{R_k} + 1 + \frac{R_E}{R_k}} \approx 0.994$$

تقریباً 1
است



با فرض $v_{BE} = 0.7V$
 $I_C + 0.7 = 10 - 100 \frac{I_C}{100}$
 $2I_C = 9.3 \Rightarrow I_C = 4.65 \text{ mA}$

$\beta = 100$
 $v_T = 25 \text{ mV}$
 $g_m = \frac{I_C}{v_T} = \frac{4.65}{25}$
 $r_k = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100 \times 25}{4.65}$